
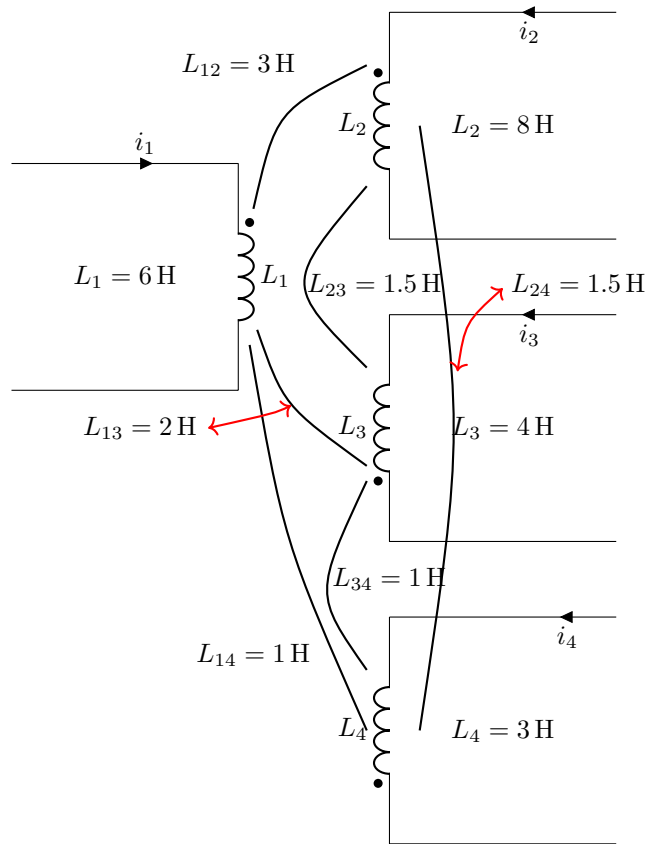


1

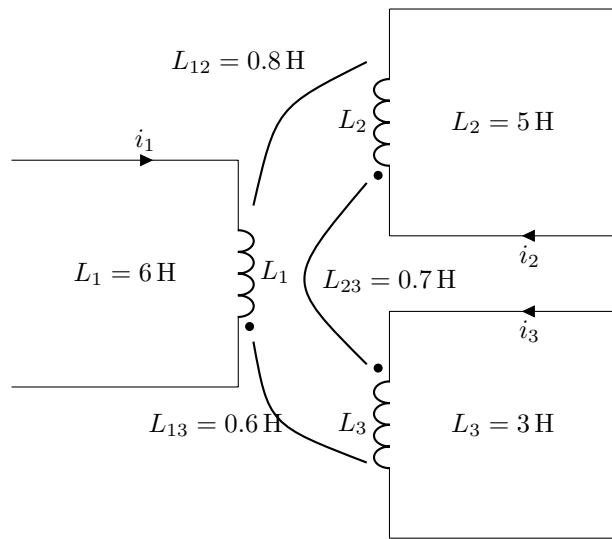

2




Obtener:

1. El valor de las inductancias mutuas ($\pm L_{kl}$)
2. El valor de las inductancias propias y mutuas (Γ_{kl})
3. El sistema de ecuaciones de corriente para cada bobina en función de los voltajes
4. El sistema de ecuaciones de caída de voltaje en cada bobina en función de las corrientes


3

Obtener:

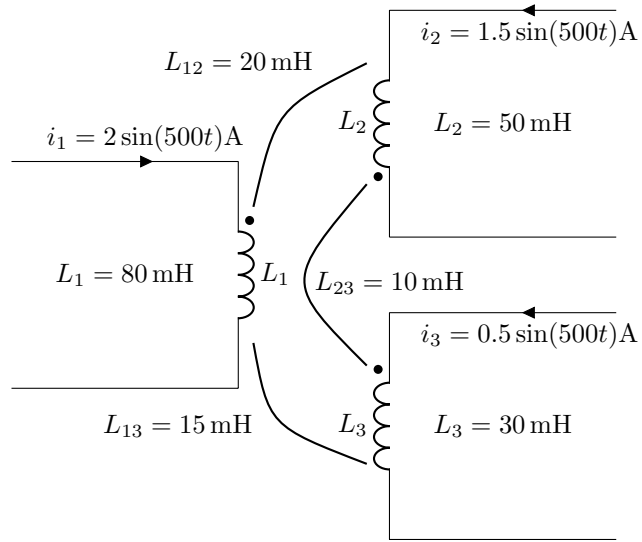

1. Calcular la caída de tensión de cada bobina

4

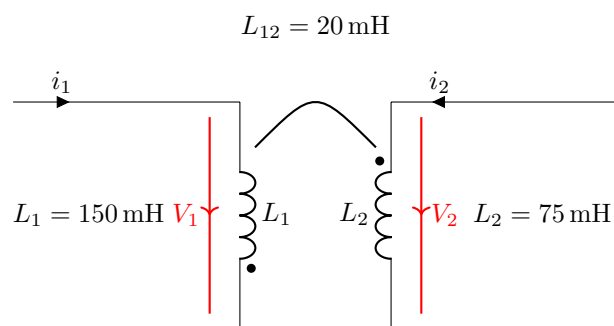

Obtener:

1. Calcular la caída de tensión de cada bobina cuando:
 - (a) $V_1 = 2.5 \sin(1000t) \text{ V}$
 - (b) $V_2 = 0.75 \sin(1000t) \text{ V}$